

## EECS 2070 02 Digital Design Labs 2019

### Lab 5

學號：104021215 姓名：熊磊

#### 1. 實作過程

- 先利用 clock\_divider 做出需要的三種頻率，然後將 input 中的 cancel, money\_10, money\_5, drink\_A, drink\_B 做 debounce 及 one pulse 的處理。

```
52 clock_divider #(.n(26)) c26(.clk(clk), .clk_div(clk_display));  
53 clock_divider #(.n(16)) c16(.clk(clk), .clk_div(clk_button));  
54 clock_divider #(.n(13)) c13(.clk(clk), .clk_div(clk_d));
```


- 設一個 clk\_used 的 wire，當 state 為 DEPOSIT 時，就跟著 clk\_button，否則就跟著 clk\_display。

```
71 assign clk_used = (state == `DEPOSIT) ? clk_button : clk_display;
```

- 把 posedge clk\_used 及 posedge rst 當作一個 always block 被觸發的條件，在裡面會將①state, ②使用者投入的總金額, ③drink\_A 的計數器, ④drink\_B 的計數器, ⑤enough\_A, ⑥ enough\_B, ⑦飲料名稱 reset, ⑧餘額 reset 或是 update。

```
209 always@(posedge clk_used, posedge rst) begin  
210     if(rst==1) begin  
211         state <= `DEPOSIT;  
212         money_in <= 0;  
213         A_c <= 8'd0;  
214         B_c <= 8'd0;  
215         enough_A <= 0;  
216         enough_B <= 0;  
217         drop_money <= 10'b0000000000;  
218         D0 <= 0;  
219         D1 <= 0;  
220         D2 <= 0;  
221         D3 <= 0;  
222     end  
223     else begin  
224         state <= next_state;  
225         money_in <= money_in_next;  
226         A_c <= A_c_next;  
227         B_c <= B_c_next;  
228         enough_A <= enough_A_next;  
229         enough_B <= enough_B_next;  
230         drop_money <= drop_money_next;  
231         D0 <= D0_next;  
232         D1 <= D1_next;  
233         D2 <= D2_next;  
234         D3 <= D3_next;  
235     end  
236 end
```

- 這次總共用到四個 state，大致的 FSM 切換 trigger 如圖所示

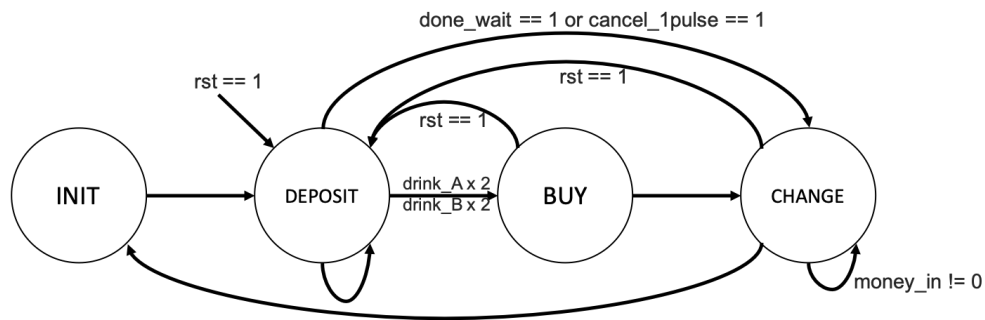

- 用一個@\*的 always block 來維護所有我需要用到的值，包含上述 8 個值，以下將針對各個 state 討論。
- 在 INIT 時，在進到這個 state 時為一次新的交易，應將上述 8 個值歸零並可以直接進入 DEPOSIT。
- 在 DEPOSIT 時，如果使用者有選擇飲料，將對應的計數器設為 1，另一個飲料的計數器設為 0，並設定飲料的名稱。如果使用者投錢，增加 money\_in。如果 money\_in 的金額足以買 drink\_A 或 drink\_B，將 enough\_A, enough\_B 亮起。若使用者按了 cancel，就將下一個 state 設為 CHANGE。在這裡說明為什麼使用飲料的計數器，如此可以幫助我判斷使用者是否按兩次飲料的 button。我將進入 BUY 的條件設為判斷投入的錢是否大於 drink 的金額： $A \text{ 數目} \times 20 + B \text{ 數目} \times 25$ ，如果使用者按了其中一個，另一個就會是 0，那我要比較的金額就得到了，不用判斷他過去按的是 A 還是 B。
- 在 BUY 時，將對應的飲料釋出後，飲料計數器歸零，算出要還的錢，顯示飲料的名稱，然後將下一個 state 設為 CHANGE。
- 在 CHANGE 時，若有錢要還，則判斷要還的錢有沒有大於 10 元，若有，則將要還的錢減 10 元，以及將顯示的金額及 Led 燈更新，要還的錢為 5 元時，做類似的事。每次還錢都會判斷還有多少錢要還，如果已經還完，就回到 INIT，否則留在 CHANGE。
- 還有一個 default 的情形如下，state 設為 INIT，其他值設為 0。
- Bouns 的做法如下：我每次在 DEPOSIT 有動作後，都將等待時間歸零，並開始計算 5 秒。做法是做一個 counter，用  $2^{26}$  來除頻，並用 en 來作為計時器的開始按鈕。而 en 在 DEPOSIT 的 state 下，只要有任何 button 被按就會在該 clock 中設成 0，而此時計時器會歸零。若沒有下個動作，下個 clock，en 又會被設成 1，並開始 counting。

```

319 module counter(clk, en, done);
320     parameter n = 26;
321     input clk, en;
322     output done;
323
324     reg [n:0] cnt;
325     wire [n:0] cnt_next;
326
327     always@(posedge clk) begin
328         if(en == 1) cnt <= cnt_next;
329         else cnt <= 0;
330     end
331
332     assign cnt_next = cnt + 1'b1;
333     assign done = cnt[n];
334 endmodule

```

## 2. 學到的東西與遇到的困難

這次作業讓我對 finite state machine 更熟悉了一些，要設計好什麼時候要改變 state 以及每個值在哪個時間點會改變，否則很難做出題目要的樣子，過程中有發生錯誤也很難知道錯誤在哪裡。本來沒有妥善規劃每一個值造成發生錯誤了，我也看不出來哪裡有錯，後來規畫好之後，直接重寫一遍，才比較容易找到問題在哪，也才順利寫出這次作業。

## 3. 想對老師或助教說的話

謝謝助教的幫忙☺