

## EECS 2070 02 Digital Design Labs 2019

### Lab 2

學號：104021215 姓名：熊磊

#### 1. 實作過程

- Lab2\_1 是要做一個 4bit 的 positive-edge-triggered，因此我在設計時先做一個 DFF，接著在 module lab2\_1 中使用 DFF 一個就可以做 counter。

```
22 module DFF (clk, init_out, next_out, out, rst_n);
23     parameter n = 1;
24     input clk, rst_n;
25     input [n-1:0] next_out, init_out;
26     output reg [n-1:0] out;
27     always@(posedge clk, negedge rst_n) begin
28         if(rst_n==0)begin
29             out <= init_out;
30         end
31         else begin
32             out <= next_out;
33         end
34     end
35 endmodule
```

DFF 會把 out 在 posedge 時設成 next\_out，而在 reset = 0 時，也就是 negedge rst\_n 時，out 設成初始值 0000。

```
37 module lab2_1(clk, rst_n, en, dir, in, data, out);
38     input clk, rst_n, en, dir, in;
39     input [3:0] data;
40     output [3:0] out;
41
42     wire [3:0] next_out;
43
44     DFF #(4) DFF1(clk, 4'b0, next_out, out, rst_n);
45     assign next_out = (en == 0) ? out : (in == 0) ? (dir == 1) ? out + 1'b1 : out - 1'b1 : data;
46 endmodule
```

[Testbench]

在設計 Testbench 的時候我利用 random 來隨機產生 in data 的值，而 dir 在 3000ns 後會換一個方向。Pass 一開始設成 1，其他 initial value 如圖

```
30 lab2_1 counter (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(en), .dir(dir), .in(in), .data(data), .out(out));
31 integer num, seed;
32 initial begin
33     seed = 0;
34     clk = 0;
35     rst_n = 1;
36     en = 0;
37     dir = 1;
38     in = 0;
39     data[3:0] = 4'b0;
40     pass = 1;
41     #3
42     rst_n = 0;
43     #4
44     rst_n = 1;
45     #20
46     en = 1;
47     #3000
48     dir = 0;
49     #3000
50     dir = 1;
51     #10
52     if (pass == 1)
53         $display("-----\n      [PASS]      \n-----");
54     $finish;
55 end
```


而用來檢測是否正確的方式，在 testbench 中他每隔 2 個 ns 就會 check 一次，如果 lab2\_1 個 module 出來的 out 和 testbench 值不一樣，就會把 pass 設成 0，也就會 Fail。

```

76     always @ (posedge clk or posedge rst_n) begin
77         if (!rst_n) begin
78             num <= 0;
79         end else begin
80             if (en == 1'b1 && in == 1'b0 && dir == 1'b1) begin
81                 num <= (num == 15) ? 4'b0 : num + 4'b1;
82             end else if (en == 1'b1 && in == 1'b0 && dir == 1'b0) begin
83                 num <= (num == 0) ? 4'b1111 : num - 4'b1;
84             end else if (en == 1'b1 && in == 1'b1) begin
85                 num <= data;
86             end
87         end
88     end
89
90     always@(*)begin
91         o = num;
92     end
93
94     always @ (out or o) begin
95         #2
96         if(en==1)
97         if (out != o) begin
98             pass = 0;
99             $display("[NOT_PASS_1] : OUT : %d, num : %d", out[3:0], num);
100         end
101     end

```

成功 Pass 的 Waveform

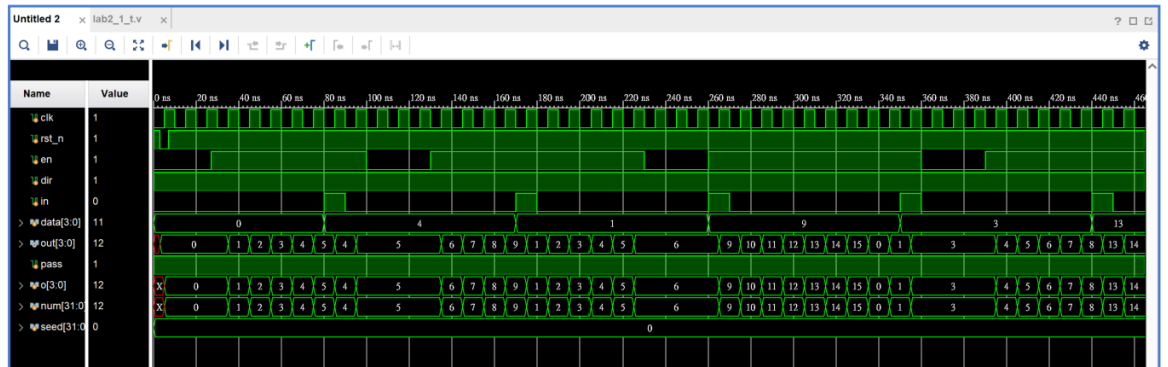


- lab2\_2 則是要設計 Gray Code Counter，且要求要用 negative trigger。在設計 2 digits 之前，我先做 1 digit 的 counter.

```

37 module gc_1_counter (clk, rst_n, en, dir, gray, cout);
38     input clk, rst_n, dir, en;
39     output [3:0] gray;
40     output cout;
41
42     wire [3:0] next_bin, bin;
43
44     DFF #(4) DFF1(clk, 4'b0, next_bin, bin, rst_n);
45
46     assign next_bin = (en == 0) ? bin : (dir == 1) ? bin + 4'b1 : bin - 4'b1;
47     assign cout = (en == 1'b1 && dir == 1'b1 && bin == 4'b1111) ? 1'b1 :
48                 (en == 1'b1 && dir == 1'b0 && bin == 4'b0) ? 1'b1 : 1'b0 ;
49     assign gray = {bin[3], bin[2:0] ^ bin[3:1]};
50 endmodule

```

 Binary 轉 Gray Code 的方法其實很簡單，如下圖 MSB 的 Binary 和 Gray Code 相同，剩下的三個 Digit 只要平移做 XOR 就能得到 Gray Code。




接著就可以做 2 digits Gray Code Counter。我們可以用 LSB 的 Carry out 來當作 MSB 的 enable，這樣就能組出 2 digits Gray Code Counter。

```


52 module gc_2_counter (clk, rst_n, en, dir, gray, cout);
53     input clk, rst_n, dir, en;
54     output [7:0] gray;
55     output cout;
56
57     wire cout_1, cout_2;
58     gc_1_counter g1(clk, rst_n, en, dir, gray[3:0], cout_1);
59     gc_1_counter g2(clk, rst_n, cout_1, dir, gray[7:4], cout_2);
60     assign cout = cout_1 & cout_2;
61 endmodule

```

成功 Pass 的 Waveform。

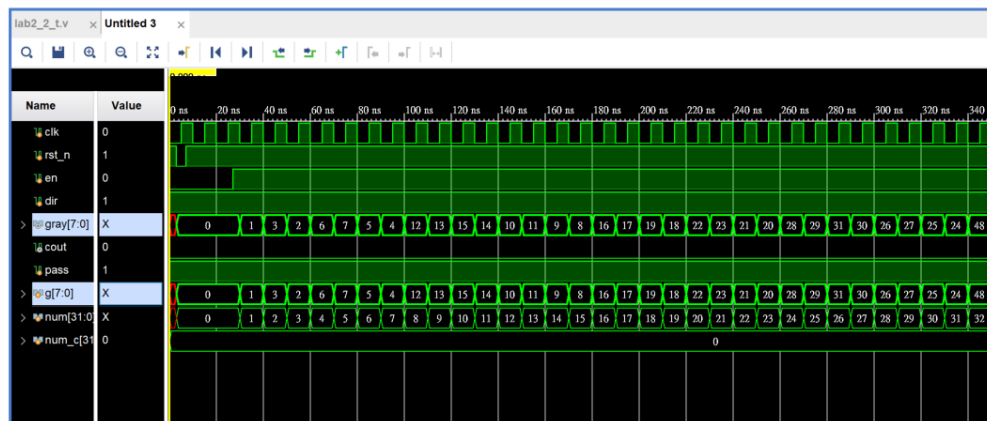

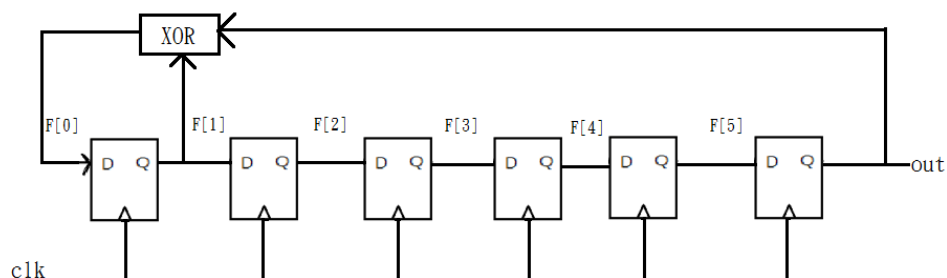
- lab2\_3 是要設計一個 6-bit Linear feedback shift register (LFSR)，根據助教提供的 Block Diagram，我們 F[5] 會是我們的 out，且每次的 F[0]，都是 F[5] 跟 F[0] 做 XOR。



因此我們可以將 lab2\_3 做如下的設計，只要每次 clock positive-edge，就會把 F 的 bit 設為前一個位元的 bit。而 out 直接 assign 成 F[5]即可。

```
37 module lab2_3 (clk, rst_n, out);
38     input clk, rst_n;
39     output out;
40     wire [5:0] F;
41
42     DFF #(1) DFF0(clk, 1'b1, F[5]^F[0], F[0], rst_n);
43     DFF #(1) DFF1(clk, 1'b0, F[0], F[1], rst_n);
44     DFF #(1) DFF2(clk, 1'b0, F[1], F[2], rst_n);
45     DFF #(1) DFF3(clk, 1'b0, F[2], F[3], rst_n);
46     DFF #(1) DFF4(clk, 1'b0, F[3], F[4], rst_n);
47     DFF #(1) DFF5(clk, 1'b0, F[4], F[5], rst_n);
48
49     assign out = F[5];
50 endmodule
```

正確 Pass 的 waveform

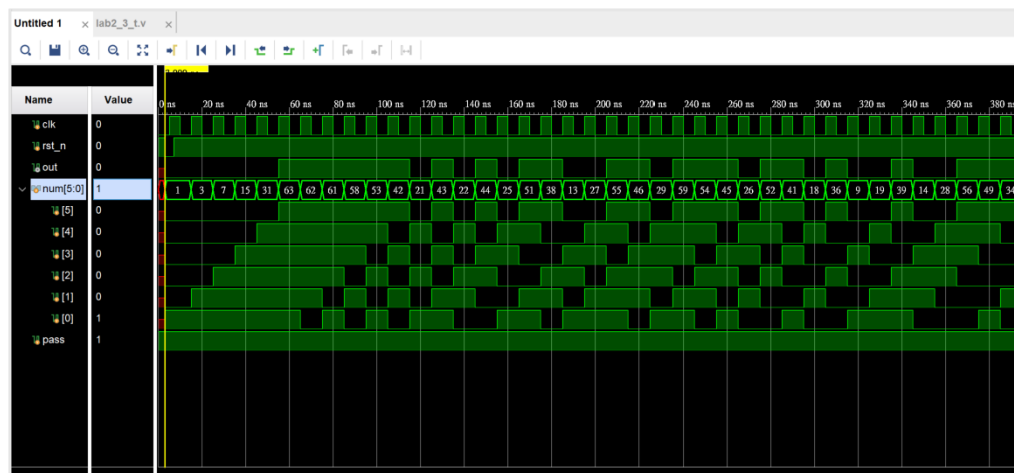

[觀察] 在做完 LFSR 後，觀察發現，其實 LFSR 產生的 Pattern 是固定的順序，跟 initial value 有關，而且只會有 63 個值。

## 2. 學到的東西與遇到的困難

這次的 Lab 蠻有趣的，而在做 Gray Code 時有點看不懂 Spec 的 2 digit 是什麼意思，因為一般來說 Gray Code 應該是一直延續下去，才發現原來是要成 1 digit for 4bits binary。

## 3. 想對老師或助教說的話

謝謝助教/老師花時間幫我們 Demo，下一次要開始 synthesis，終於要開始做跟電有關的，希望能順利做出有去的遊戲。每個禮拜能做 Lab 時間只有 4 天，希望能提早公布 Lab 的 Spec:)